


电路与电子学 I 电路部分第一章作业

课后习题 (6 题):


1.4、1.10、1.11、1.15、1.18、1.19

下面 4 题:

1. 求如图所示电路中所标出的电流 I_1 和 I_2

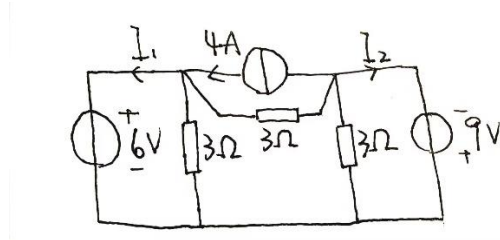


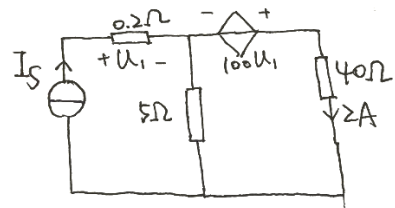2. 已知下图所示中流过 40Ω 电阻中的电流为 $2A$, 求电流源的电流 I_S



3. 电路如图所示, 计算:

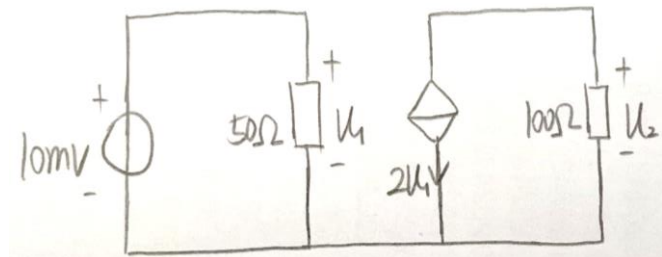(1) 电压 u_2 ; (2) 受控源吸收的功率; (3) 独立电源发出的功率。



4. 如图所示电路, 计算独立电流源发出的功率。

