

1.

如图 2-1 所示电路，计算电压 u 。

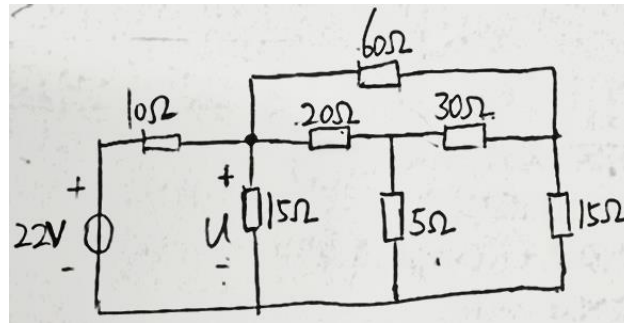


图 2-1

2.

如图 2-2 所示电路，计算：(1) 节点电压 u_{n1} , u_{n2} , u_{n3} ; (2) 计算 16V 独立电压源提供的功率。

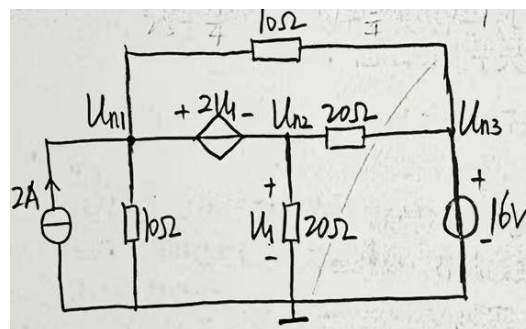


图 2-2

3.

试求如题图 2-3 所示电路中的电流 I

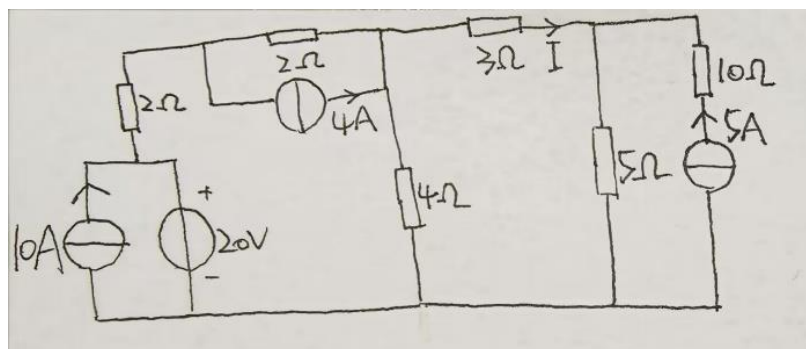


图 2-3

4.

求图 2-4 所示电路中的电流 I_1, I_2, I_3 和 I_4

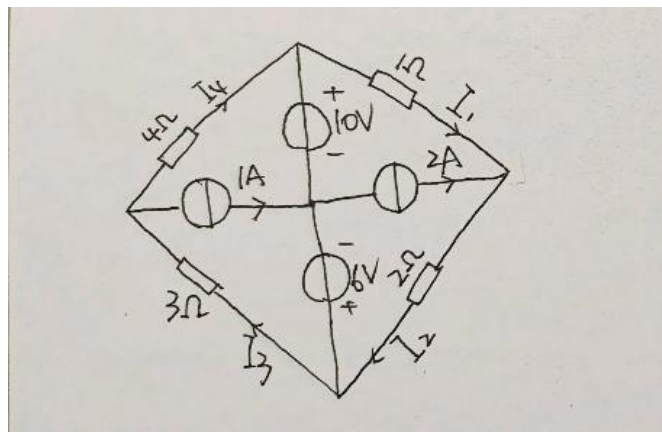


图 2-4

课后题 (共 6 题)

题号为: 2.1, 2.10, 2.14, 2.17, 2.21, 2.22