

数字逻辑设计


曲龙跃
信息科学与技术学院
qulongyue@hit.edu.cn

组合逻辑元件的Verilog实现


- 多路复用器(Multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 加法器

8选1多路选择器

 
$$Z = A'B'C'I_0 + A'B'CI_1 + A'BC'I_2 + A'BCI_3 + AB'C'I_4 + AB'CI_5 + ABC'I_6 + ABCI_7$$



二级电路实现

 

单一逻辑门实现

 

采用多重if语句实现2输入8位多路复用器

```
module Vrmux2in8b_b(
    input EN_L, S,    //EN-L为低电平有效的使能信号， S为数据选择控制端
    input [7:0] D0, D1,
    output reg [7:0] Y
);
    always @ (*) begin
        if (~EN_L == 1'b0) Y = 8'b0;           //如果EN_L不为0则输出0
        else if (S == 1'b0) Y = D0;            //若S为0输出D0寄存器值
        else if (S == 1'b1) Y = D1;            //S为1输出D1寄存器值
        else Y = 8'b0;
    end
endmodule
```

2输入8位多路复用器的数据流型Verilog模块

- 可以使用一系列条件操作符(? :)来提供所要求的功能。

```
module Vrmux2in8b_d(  
    input EN_L, S,  
    input [7:0] D0, D1,  
    output [7:0] Y  
);
```

```
    assign Y = (~EN_L == 1'b0) ? 8'b0 : (  
                (S == 1'd0) ? D0 :  
                ((S == 1'd1) ? D1 : 8'b0)); //? 前条件满足则取前一个值
```

```
endmodule
```

采用case语句的4输入8位多路复用器

```
module Vrmux4in8b(
    input EN_L,
    input [1:0] S,
    input [7:0] A, B, C, D,
    output reg [7:0] Y);
always @ (*) begin
    if (~EN_L == 1'b0) Y = 8'b0;
    else case (S) //真值表做法: 2'd0指2bit, 十进制0
        2'd0: Y = A;
        2'd1: Y = B;
        2'd2: Y = C;
        2'd3: Y = D;
        default: Y = 8'b0;
    endcase
end
endmodule
```

- 一个选择输入值对应一个case语句
- 更易读也更好维护。

组合逻辑元件的Verilog实现

- 多路复用器(Multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 加法器

三态缓冲器 three-state buffer

■ 又称三态驱动器

➤ 4种物理上不同的三态缓冲器的逻辑符号


三态缓冲器还可用来增强输出驱动能力。

三态——

■ 0


■ 1

■ Z: 高阻态电阻很大, 相当于开路

 


B	A	C
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

(a)

 


B	A	C
0	0	Z
0	1	Z
1	0	1
1	1	0

(b)

 


B	A	C
0	0	0
0	1	1
1	0	Z
1	1	Z

(c)

 

B	A	C
0	0	1
0	1	0
1	0	Z
1	1	Z

(d)

 

用Verilog实现三态输出

- Verilog为高阻态内设了位数据值“z”，很容易指定三态输出



```
module Vr74x541(  
    input G1_L, G2_L, //门控信号，低电平有效  
    input [7:0] A,  
    output [7:0] Y);  
  
    assign Y = (~G1_L & ~G2_L) ? A :  
        8'bzzzzz_zzzz; //只有G1_L和G2_L都有效,输出A  
endmodule
```

与74*541类似的8位三态驱动器
， 只是把三态端口用作输出

```
module Vr74x245(  
    input G_L, DIR,  
    inout [7:0] A, B); //输出端口可作输入  
  
    assign A = (~G_L & ~DIR) ? B :  
        8'bzzzzz_zzzz;  
    assign B = (~G_L & DIR) ? A :  
        8'bzzzzz_zzzz; //满足条件则AB交换输出  
endmodule
```

与74*245类似的双向8位三态驱动器

双向总线示例

 
 


ENTRF_L	ATOB	操作
0	0	B——>A
0	1	A——>B
1	x	AB单独传输

组合逻辑元件的Verilog实现

- 多路复用器(Multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 加法器


二进制译码器举例——3线-8线译码器

  

典型芯片：74LS138

使能端			输入			译码输出							
G ₁	G _{2A}	G _{2B}	C	B	A	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇
0	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

译码器输出：低电平有效

 

$$y_i = \overline{m_i} = M_i$$

用Verilog实现2-4译码器——1


- 译码器逻辑电路的结构化描述

```
module Vr2to4dec_s(  
  input A0, A1, EN,  
  output Y0, Y1, Y2, Y3);
```

```
  wire NOTA0, NOTA1;  
  not U1 (NOTA0, A0); //U1是非门的名字  
  not U2 (NOTA1, A1);  
  and U3 (Y0, NOTA0, NOTA1, EN);  
  and U4 (Y1, A0, NOTA1, EN);  
  and U5 (Y2, NOTA0, A1, EN);  
  and U6 (Y3, A0, A1, EN);
```

```
endmodule
```

不易于理解和维护，**不建议使用**！

 

用Verilog实现2-4译码器——2

- 采用了always语句，敏感信号列表包括译码器所有输入。
- 将输出变量声明为reg类型，在过程块中对输出变量赋值。
- 用一个if语句测试使能输入
 - 如果EN为1(无效)，所有输出置1；
 - EN有效时，实现译码器的功能。

```
module Vr2to4dec_b1(  
    input wire A0, A1, EN,  
    output reg [3:0] Y);  
  
    always @ (*) begin  
        if (EN) Y= 4'b1111;  
        else begin  
            case ({A1,A0})  
                2'b11 : Y = 4'b0111;  
                2'b10 : Y = 4'b1011;  
                2'b01 : Y = 4'b1101;  
                2'b00 : Y = 4'b1110;  
                default: Y = 4'b1111;  
            endcase  
        end  
    end  
endmodule
```

2-4译码器的测试平台

- 验证设计的正确性。
- 对于只有三个输入的译码器，有八个不同输入组合，可用一个变量i来逐一检查这些组合对应的输出。

ENs	A1s	A0s	Y ₃ Y ₂ Y ₁ Y ₀
1	×	×	1 1 1 1
0	0	0	1 1 1 0
0	0	1	1 1 0 1
0	1	0	1 0 1 1
0	1	1	0 1 1 1

```
`timescale 1 ns / 100 ps
module Vr2to4dec_tb () ;
    reg A0s, A1s, ENs; //Ens低电平有效
    integer i, errors; // 计数变量
    wire [3:0] Y;
    reg [3:0] expectY; //期望输出（用来对比）

    Vr2to4dec_b1 UUT( .A0(A0s), .A1(A1s), .EN(ENs), .Y(Y) );//实例化

    initial begin
        errors = 0;
        for (i=0; i<=7; i=i+1) begin
            {ENs, A1s, A0s} = i; // 用 i 生成不同的输入组合 000~111
            #10; //延时 10ns 等待电路稳定
            expectY = 4'b1111; //默认全部为1 if EN = 1
            if (ENs==0) expectY[{A1s,A0s}] = 1'b0; //根据 A1A0 组合，某个译码输出位设为0
            if (Y != expectY) begin
                $display("Error: EN A1A0 = %b %b%b, Y3Y2Y1Y0 = %b%b%b%b",
                    ENs, A1s, A0s, Y[3], Y[2], Y[1], Y[0]); //输出 Y 与期望值 expectY 不相等，就
                打印错误信息
                errors = errors + 1; //错误计数 +1
            end
        end
        $display("Test complete, %d errors",errors);
    end
endmodule
```

用Verilog实现2-4译码器——3

- 采用了always语句，敏感信号列表包括译码器所有输入。
- 将输出变量声明为reg类型，在过程块中对输出变量赋值。
- 用一个if语句测试使能输入
 - 如果EN为1(无效)，所有输出置1；
 - EN有效时，实现译码器的功能。

```
module Vr2to4dec_b1(  
    input wire EN,  
    input wire [1:0] A,  
    output reg [3:0] Y);  
    always @ (*) begin  
        if (EN) Y= 4'b1111;  
        else begin  
            case (A)  
                2'b11 : Y = 4'b0111;  
                2'b10 : Y = 4'b1011;  
                2'b01 : Y = 4'b1101;  
                2'b00 : Y = 4'b1110;  
                default: Y = 4'b1111;  
            endcase  
        end  
    end  
endmodule
```

2-4译码器的测试平台——3

- 设计一个测试平台来确保设计的正确性。
- 对于只有三个输入的译码器，就有八个不同的输入组合，用一个变量i来逐一检查这些组合对应的输出。


```
`timescale 1 ns / 100 ps
module Vr2to4dec_tb () ;
    reg ENs; //Ens低电平有效
    reg [1:0] As;
    integer i, errors;
    wire [3:0] Y;
    reg [3:0] expectY;

    Vr2to4dec_b1 UUT( .EN(ENs), .A(As), .Y(Y) ); //实例化




    initial begin
        errors = 0;
        for (i=0; i<=7; i=i+1) begin
            {ENs, As} = i; // Apply test input combination
            #10 ;
            expectY = 4'b1111; // Expect no outputs asserted if EN = 1
            if (ENs==0) expectY[{As[1],As[0]}] = 1'b0;
            if (Y != expectY) begin
                $display("Error: EN A1A0 = %b %b%b, Y3Y2Y1Y0 = %b%b%b%b",
                    ENs, As[1], As[0], Y[3], Y[2], Y[1], Y[0]);
                errors = errors + 1;
            end
        end
        end
        $display("Test complete, %d errors",errors);
    end
endmodule
```

七段显示译码器

 显示译码器：与显示器件（如数码管）配合，将输入代码转换为十进制码或特定编码，并在显示器件上显示相应的字形



七段数码管

   

8421BCD码驱动的共阴极七段数码管显示译码器功能表

输入				译码输出						
A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

用Verilog实现七段译码器

```
module Vr7segdec(
    input [3:0] DIG,
    input EN,
    output wire SEGA, SEGB, SEGC, SEGD, SEGE, SEGF, SEGG);
    reg [6:0] SEGS;
    always @ (*) begin
        if (EN)
            case (DIG) // Segment patterns  abcdefg
                0: SEGS = 7'b1111110; // 0
                1: SEGS = 7'b0110000; // 1
                2: SEGS = 7'b1101101; // 2
                3: SEGS = 7'b1111001; // 3
                4: SEGS = 7'b0110011; // 4
                5: SEGS = 7'b1011011; // 5
                6: SEGS = 7'b0011111; // 6 (no 'tail') // 6: SEGS = 7'b1011111; // 6 ('tail' included)
                7: SEGS = 7'b1110000; // 7
                8: SEGS = 7'b1111111; // 8
                9: SEGS = 7'b1110011; // 9 (no 'tail') // 9: SEGS = 7'b1111011; // 9 ('tail' included)
                // 10: SEGS = 7'b1110111; // A //11: SEGS = 7'b0011111; // b //12: SEGS = 7'b1001110; // C
                // 13: SEGS = 7'b0111101; // d //14: SEGS = 7'b1001111; // E // 15: SEGS = 7'b1000111; // F
            default: SEGS = 7'b0000000;
            endcase
        else SEGS = 7'b0000000;
    end
    assign {SEGA, SEGB, SEGC, SEGD, SEGE, SEGF, SEGG} = SEGS;
endmodule
```


七段译码器的Verilog测试平台

```
`timescale 1ns / 100ps
module Vr7seg_tb ();
    reg EN;
    reg [3:0] DIG;
    wire SEGA, SEGB, SEGC, SEGD, SEGE, SEGF, SEGG; //七个输出段;
    integer i;
    Vr7segdec UUT (.DIG(DIG), .EN(EN), .SEGA(SEGA), .SEGB(SEGB), .SEGC(SEGC), .SEGD(SEGD), .SEGE(SEGE),
    .SEGF(SEGF), .SEGG(SEGG)); //这里的名字要与被实例化的模块名字一致。
    initial
    begin
        EN = 1; // Enable all
        for (i=0; i<16; i=i+1)
        begin
            DIG = i; //0-15, 遍历 0~F
            #5 //每次延时5ns 观察输出
            $write("Iteration %0d\n", i);
            if (SEGA) $write(" _\n"); else $write("\n");
            if (SEGF) $write("|"); else $write(" ");
            if (SEGG) $write(" _"); else $write(" ");
            if (SEGB) $write("\n"); else $write("\n");
            if (SEGE) $write("|"); else $write(" ");
            if (SEGD) $write(" _"); else $write(" ");
            if (SEGC) $write("\n"); else $write("\n");
            #5;
        end
        $write("Done\n");
    end
endmodule
```



```
Iteration 5
 _
|
 _
 _|

Iteration 6
|_
|_|
Iteration 7
 _
|
|
```

 

用Verilog实现七段译码器——修改版


```
module Vr7segdec(
    input [3:0] DIG,
    input EN,
    output reg [6:0] SEGS;
    always @ (*) begin
        if (EN)
            case (DIG) // Segment patterns  abcdefg
                0: SEGS = 7'b1111110; // 0
                1: SEGS = 7'b0110000; // 1
                2: SEGS = 7'b1101101; // 2
                3: SEGS = 7'b1111001; // 3
                4: SEGS = 7'b0110011; // 4
                5: SEGS = 7'b1011011; // 5
                6: SEGS = 7'b0011111; // 6 (no 'tail') // 6: SEGS = 7'b1011111; // 6 ('tail' included)
                7: SEGS = 7'b1110000; // 7
                8: SEGS = 7'b1111111; // 8
                9: SEGS = 7'b1110011; // 9 (no 'tail') // 9: SEGS = 7'b1111011; // 9 ('tail' included)
                // 10: SEGS = 7'b1110111; // A // 11: SEGS = 7'b0011111; // b //12: SEGS = 7'b1001110; // C
                // 13: SEGS = 7'b0111101; // d // 14: SEGS = 7'b1001111; // E //15: SEGS = 7'b1000111; // F
            default: SEGS = 7'b0000000;
            endcase
        else SEGS = 7'b0000000;
    end
endmodule
```

七段译码器的Verilog测试平台——修改版

```
`timescale 1ns / 100ps
module Vr7seg_tb ();
  reg EN;
  reg [3:0] DIG;
  wire [6:0] SEGS;
  integer i;
  Vr7segE UUT (.DIG(DIG), .EN(EN), .SEGS(SEGS) );
  initial
  begin
    EN = 1; // Enable all
    for (i=0; i<16; i=i+1)
      begin
        DIG = i;
        #5
        $write("Iteration %0d\n", i);
        if (SEGS[6]) $write("__\n"); else $write("\n");
        if (SEGS[1]) $write("|"); else $write(" ");
        if (SEGS[0]) $write("__"); else $write(" ");
        if (SEGS[5]) $write("\n"); else $write("\n");
        if (SEGS[2]) $write("|"); else $write(" ");
        if (SEGS[3]) $write("__"); else $write(" ");
        if (SEGS[4]) $write("\n"); else $write("\n");
        #5 ;
      end
    $write("Done\n");
  end
endmodule
```



```
if (SEGS[6]) $write("__\n"); else $write("\n");
if (SEGS[1]) $write("|"); else $write(" ");
if (SEGS[0]) $write("__"); else $write(" ");
if (SEGS[5]) $write("\n"); else $write("\n");
if (SEGS[2]) $write("|"); else $write(" ");
if (SEGS[3]) $write("__"); else $write(" ");
if (SEGS[4]) $write("\n"); else $write("\n");
```


 


组合逻辑元件的Verilog实现

- 多路复用器(Multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 加法器

编码器

- 特点：多输入、多输出的组合逻辑电路
- 功能：将二进制码按照一定规律编排，使其具有特定含义，与译码器互逆。

  常用编码器	特点	编码演示
普通编码器 (二进制编码器)	N 位，任何时刻 N 根输入线中只能有一个输入有效， N ($N=2^n$) 中取一。 n 位二进制码	 (8 线-3 线编码器)
优先编码器	• 允许同时输入两个以上有效输入信号 • 能按照预先设定的优先级别，只对其 中优先级最高的输入进行编码。	 (8 线-3 线优先编码器)

用Verilog实现优先编码器——用多重if

```
module Vr8inprior (  
    input wire [7:0] I,  
    output reg [2:0] A,  
    output reg IDLE);           //IDLE 为0表示优先编码器处于工作状态。  
    always @ (*) begin  
        IDLE=1'b0;  
        if (I[7]) A = 3'h7; //第一优先  
        else if (I[6]) A = 3'h6; //第二优先  
        else if (I[5]) A = 3'h5; //第三优先  
        else if (I[4]) A = 3'h4; //第四优先  
        else if (I[3]) A = 3'h3; //第五优先  
        else if (I[2]) A = 3'h2; //第六优先  
        else if (I[1]) A = 3'h1; //第七优先  
        else if (I[0]) A = 3'h0; //第八优先  
        else begin A = 3'h0; IDLE=1'b1; end; //IDLE 为1表示优先编码器处于空闲状态， A值任意  
    end  
endmodule
```

采用case语句的8输入优先编码器

```
module Vr8inprior (  
    input  wire [7:0] I,  
    output reg [2:0] A,  
    output reg IDLE);  
  
    always @ (*) begin  
        if (!I) IDLE = 1'b0;  
        else IDLE = 1'b1;  
    end
```

归约与 &, 归约或 |, 归约异或 ^

例: a = 4'b0100

&a = 0 (0&1&0&0)

| a = 1 (0 | 1 | 0 | 0)

^ a = 1 (0 ^ 1 ^ 0 ^ 0)

```
        always @ (*) begin  
            case (1)  
                I[7] : A = 3'h7; //第一优先  
                I[6] : A = 3'h6; //第二优先  
                I[5] : A = 3'h5;  
                I[4] : A = 3'h4;  
                I[3] : A = 3'h3;  
                I[2] : A = 3'h2;  
                I[1] : A = 3'h1;  
                I[0] : A = 3'h0; //第八优先  
                default: A = 3'h0;  
            endcase  
        end  
    endmodule
```

8输入优先编码器模块的测试平台

```
`timescale 1ns / 100ps
module Vr8inprior_tb(); //无输入输出变量定义
    reg [7:0] I;
    wire [2:0] A;
    wire IDLE;
    integer ii, errors;
    Vr8inprior UUT ( .I(I), .A(A), .IDLE(IDLE) );
    initial begin
        errors = 0;
        for (ii=0; ii<256; ii=ii+1) begin
            I = ii;
            #10 ;
            if (
                // Identify all error cases
                ( (I==8'b0) && (IDLE!=1'b1) ) // Should be idle
                || ( (I>8'b0) && (IDLE==1'b1) ) // Should not be idle
                || ( (I>8'b0) && (I<2**A) ) // I should be at least 2**A
                || ( (I>8'b0) && (I>=2**(A+1)) ) // but less than 2**(A+1)
            ) begin
                errors = errors+1;
                $display("Error: I=%b, A=%b, IDLE=%b",I,A,IDLE);
            end
        end
        $display("Test done, %d errors\n",errors);
        $stop(1);
    end
endmodule
```




```
for (ii=0; ii<256; ii=ii+1) begin
    I = ii;
    #10 ;
    if (
        //识别所有的错误情况
        ( (I==8'b0) && (IDLE!=1'b1) ) //输入全0且非空闲
        || ( (I>8'b0) && (IDLE==1'b1) ) //输入不全0且空闲
        || ( (I>8'b0) && (I<2**A) ) //输出的编号不符合规则
        || ( (I>8'b0) && (I>=2**(A+1)) ) ) begin
        errors = errors+1;
        $display("Error: I=%b, A=%b,IDLE=%b",I,A,IDLE);
    end
end
```

组合逻辑元件的Verilog实现

- 多路复用器(Multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 加法器

校验位计算方法

 

偶校验位逻辑值的表达式:

$$P_E = A_3 \oplus A_2 \oplus A_1 \oplus A_0$$

奇校验位逻辑值的表达式:

$$P_O = A_3 \oplus A_2 \oplus A_1 \oplus A_0$$

异或门真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

奇偶校验器一般由异或门构成

异或门特性

- 两个输入中有奇数个“1”，输出为1；
有偶数个“1”，输出为0。
- 扩展: n 个1位二进制数中有奇数个“1”，输出为1；
有偶数个“1”，输出为0。

4位二进制数校验码真值表


$A_3 A_2 A_1 A_0$	P_E	P_O
0 0 0 0	0	1
0 0 0 1	1	0
0 0 1 0	1	0
0 0 1 1	0	1
0 1 0 0	1	0
0 1 0 1	0	1
0 1 1 0	0	1
0 1 1 1	1	0
1 0 0 0	1	0
1 0 0 1	0	1
1 0 1 0	0	1
1 0 1 1	1	0
1 1 0 0	0	1
1 1 0 1	1	0
1 1 1 0	1	0
1 1 1 1	0	1

校验码中含有奇数个1，则为奇校验，为偶数个1则为偶校验

用Verilog实现9输入奇偶校验电路

```
module Vrparity9s(  
    input wire [8:0] I,  
    output wire EVEN, ODD);  
    wire Y1, Y2, Y3, Y3N;  
    Vrxor3 U1 (I[0], I[1], I[2], Y1);  
    Vrxor3 U2 (I[3], I[4], I[5], Y2);  
    Vrxor3 U3 (I[6], I[7], I[8], Y3);  
    assign Y3N = ~Y3;  
    Vrxor3 U4 (Y1, Y2, Y3, ODD);  
    Vrxor3 U5 (Y1, Y2, Y3N, EVEN);  
endmodule
```
 
```
module Vrxor3(  
    input wire A, B, C,  
    output wire Y);  
  
    assign Y = A ^ B ^ C;  
endmodule
```



3输入异或器件的Verilog描述

组合逻辑元件的Verilog实现


- 多路复用器(Multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 加法器

多位数值比较器

接低位芯片的比较结果，用于芯片扩展。

四位数值比较器74LS85

 比较2个4位二进制数的大小时，3个输入端 $I_{A>B}$ 、 $I_{A<B}$ 、 $I_{A=B}$ 应接001；当 $A_3A_2A_1A_0=B_3B_2B_1B_0$ 时，比较器的输出 $Y_{A>B}Y_{A<B}Y_{A=B}=001$



当 $A_3A_2A_1A_0=B_3B_2B_1B_0$ 时，比较器的输出复现3个输入端 $I_{A>B}$ 、 $I_{A<B}$ 、 $I_{A=B}$ 的状态。

比较输入				级联输入I			输出O						
A ₃	B ₃	A ₂	B ₂	A ₁	B ₁	A ₀	B ₀	(A>B)	(A<B)	(A=B)	O _{A>B}	O _{A<B}	O _{A=B}
A ₃ > B ₃		X		X		X		X	X	X	1	0	0
A ₃ < B ₃		X		X		X		X	X	X	0	1	0
A ₃ = B ₃		A ₂ > B ₂		X		X		X	X	X	1	0	0
A ₃ = B ₃		A ₂ < B ₂		X		X		X	X	X	0	1	0
A ₃ = B ₃		A ₂ = B ₂		A ₁ > B ₁		X		X	X	X	1	0	0
A ₃ = B ₃		A ₂ = B ₂		A ₁ < B ₁		X		X	X	X	0	1	0
A ₃ = B ₃		A ₂ = B ₂		A ₁ = B ₁		A ₀ > B ₀		X	X	X	1	0	0
A ₃ = B ₃		A ₂ = B ₂		A ₁ = B ₁		A ₀ < B ₀		X	X	X	0	1	0
A ₃ = B ₃		A ₂ = B ₂		A ₁ = B ₁		A ₀ = B ₀		0	0	1	0	0	1
A ₃ = B ₃		A ₂ = B ₂		A ₁ = B ₁		A ₀ = B ₀		0	1	0	0	1	0
A ₃ = B ₃		A ₂ = B ₂		A ₁ = B ₁		A ₀ = B ₀		1	0	0	1	0	0
A ₃ = B ₃		A ₂ = B ₂		A ₁ = B ₁		A ₀ = B ₀		1	1	0	0	0	0
A ₃ = B ₃		A ₂ = B ₂		A ₁ = B ₁		A ₀ = B ₀		0	0	0	1	1	0

用Verilog实现8位数值比较器

```
module Vr8bitcmp(  
    input [7:0] P,Q,  
    output reg PGTQ, PEQQ, PLTQ);  
  
    always @ (*)  
        if (P == Q)  
            begin PGTQ = 1'b0; PEQQ = 1'b1; PLTQ = 1'b0; end  
        else if (P > Q)  
            begin PGTQ = 1'b1; PEQQ = 1'b0; PLTQ = 1'b0; end  
        else  
            begin PGTQ = 1'b0; PEQQ = 1'b0; PLTQ = 1'b1; end  
    endmodule
```

64位数值比较器

采用9个8位数值比较器（并行方式）构成的64位比较器的Verilog描述

```
module Vr64bitcmp_sh(  
    input [63:0] P,Q,  
    output PGTQ, PEQQ, PLTQ);  
    wire [7:0] GT, EQ, LT;  
    Vr8bitcmp U1(P[7:0], Q[7:0], GT[0], EQ[0], LT[0]);  
    Vr8bitcmp U2(P[15:8], Q[15:8], GT[1], EQ[1], LT[1]);  
    Vr8bitcmp U3(P[23:16], Q[23:16], GT[2], EQ[2], LT[2]);  
    Vr8bitcmp U4(P[31:24], Q[31:24], GT[3], EQ[3], LT[3]);  
    Vr8bitcmp U5(P[39:32], Q[39:32], GT[4], EQ[4], LT[4]);  
    Vr8bitcmp U6(P[47:40], Q[47:40], GT[5], EQ[5], LT[5]);  
    Vr8bitcmp U7(P[55:48], Q[55:48], GT[6], EQ[6], LT[6]);  
    Vr8bitcmp U8(P[63:56], Q[63:56], GT[7], EQ[7], LT[7]);  
    Vr8bitcmp U9(GT, LT, PGTQ, PEQQ, PLTQ);  
endmodule
```

N位比较器的测试平台

```
`timescale 1 ns / 100 ps
module VrNbitcmp_tb();
    parameter N = 64;    // Input width of comparator UUT
    parameter SEED = 1; // Set a different pseudorandom seed here if desired
    reg [N-1:0] P, Q;
    wire PGTQ, PEQQ, PLTQ; //P Great Than Q, P Equal Q, P Less Than Q
    integer ii, errors;
    Vr64bitcmp_sh UUT ( .P(P), .Q(Q), .PGTQ(PGTQ), .PEQQ(PEQQ), .PLTQ(PLTQ) );
    initial begin
        errors = 0;
        P = $random(SEED); // Set pattern based on seed parameter
        for (ii=0; ii<10000; ii=ii+1) begin
            P = $random; Q = $random;
            #10 ;
            if ( (PGTQ) !== (P>Q) || (PLTQ) !== (P<Q) || (PEQQ) !== (P==Q) ) begin
                errors = errors + 1;
                $display("P=%b(%0d), Q=%b(%0d), PGTQ=%b, PEQQ=%b, PLTQ=%b", P, P, Q, Q, PGTQ, PEQQ, PLTQ);
            end;
        end
        $display("Test done, %0d errors", errors);
    end
endmodule
```

组合逻辑元件的Verilog实现

- 多路复用器(Multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 加法器

全加器

- 除了A、B操作数，还有来自低位的进位CIN


$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1\ \dots\dots\dots A \\ 1\ 1\ 1\ 0\ \dots\dots\dots B \\ +\quad\quad\quad 0\ \dots\dots\dots C_i \\ \hline \dots\dots\dots S_i \end{array}$$

$$A = a_3 a_2 a_1 a_0 = 1011$$

$$B = b_3 b_2 b_1 b_0 = 1110$$

异或门的应用——加法器


- 半加器 (Half-adder)

 

半加器逻辑符号


输入		输出	
A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

逻辑表达式: $S=A \oplus B$; $C=A \cdot B$

 

半加器的逻辑实现


- 全加器 (Full-adder)

 

全加器逻辑符号


输入			输出	
C _{in}	A	B	C _{out}	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
 
$$Sum=A \oplus B \oplus C_{in}$$
$$C_{out}=A \cdot B + C_{in} \cdot (A \oplus B)$$



4位并行加法器——串行进位

1) 串行进位

 

$$S_i = a_i \oplus b_i \oplus C_i$$
$$C_{i+1} = (a_i \oplus b_i) C_i + a_i b_i$$

- 缺点：串行进位，运算速度慢
- 优点：线路简单
- 关键：进位形成时间
- 解决方案：改串行进位为并行进位

4位并行加法器——超前进位

$$C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) C_i + A_i B_i$$

令 $P_i = A_i \oplus B_i$ $G_i = A_i B_i$

$$A = A_3 A_2 A_1 A_0 = 1011$$

$$B = B_3 B_2 B_1 B_0 = 1110$$

 $C_{i+1} = P_i C_i + G_i$ ——进位迭代公式


$$C_1 = P_0 C_0 + G_0$$

$$C_2 = P_1 C_1 + G_1 = P_1 P_0 C_0 + P_1 G_0 + G_1$$


$$C_3 = P_2 C_2 + G_2 = P_2 P_1 P_0 C_0 + P_2 P_1 G_0 + P_2 G_1 + G_2$$

$$C_4 = P_3 C_3 + G_3 = P_3 P_2 P_1 P_0 C_0 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 G_1 + P_3 G_2 + G_3$$

4位并行加法器——超前进位-续

 

ALU

 

$M=0$, 加法
 $M=1$, 逻辑运算

用Verilog实现全加器

```
module VrNbitadder    //两个N位二进制数A和B相加，进位为COUT，和为S
    #(parameter N=64)  // 模块外定义参数，加数与和的宽度
    (
        input [N-1:0] A, B,          //
        input CIN,                  // 低位来的进位
        output [N-1:0] S,           //和
        output COUT);              //当前位向高位的进位

        assign {COUT, S} = A + B + CIN;
endmodule
```

- 参数N指定加数与和的宽度。
- N位无符号数加法可以产生N+1位的和，所以赋值语句左侧将进位输出COUT与N位输出和S级联，接受N+1位的和。


可以同时处理有符号数和无符号数的全加器

```
module Vradders(  
    input [7:0] A, B, C, D,  
    output [7:0] S, T,  
    output OVFL, COUT);  
    //有符号数全加器: S=A+B, OVFL用于判断是否溢出  
    assign S = A + B;  
    assign OVFL = (A[7] == B[7]) && (S[7] != A[7]);    // OVFL判断是否溢  
    //A, B符号相同, 和的最高位(符号位)与A或B的最高位不同, 溢出  
  
    // 无符号数全加器 T=C+D, COUT为进位  
    assign {COUT, T} = C + D;  
endmodule
```


加法器复用模块

加法和减法电路的价格昂贵，需要尽可能地对其复用
 
```
module Vraddersh(  
    input SEL,  
    input [7:0] A, B, C, D,  
    output reg [7:0] S);  
    always @ (SEL, A, B, C, D)  
        if (SEL) S = A + B;  
        else S = C + D;  
endmodule
```


 
```
module Vraddersc(  
    input SEL,  
    input [7:0] A, B, C, D,  
    output [7:0] S);  
    assign S = (SEL) ? A + B : C + D;  
endmodule
```



组合逻辑元件的Verilog实现

- 多路复用器(Multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 加法器